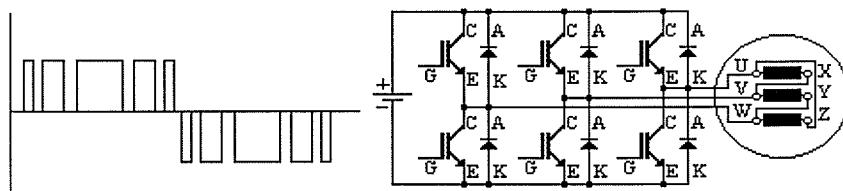


آزمایش پانزدهم

اینورتر سه فاز متغیر با روش SPWM (Sinusoidal Pulse Width Modulation)



• اهداف:

- ۱) بررسی اصول کار مدار فرمان اینورتر SPWM
- ۲) بررسی مدار قدرت اینورتر سه فاز با بار اهمی
- ۳) بررسی راه اندازی و تغییر سرعت موتور سه فاز آسنکرون، با اینورتر SPWM


◀ وسایل و قطعات مورد نیاز برای آزمایش

تعداد	مشخصات	عنوان
۱	-	اسیلوسکوپ
۱	-	مولتی متر
۱	0-120V(DC)/3A	منبع تغذیه
۱	12V (DC) \pm	منبع تغذیه
۱	DC/AC SPWM	برد مدار فرمان
۱	برد جدا کننده فرمان از قدرت	
۱	10K	ولوم
۶	XGP10N80A	IGBT
۶	BYT12-1000	دیود
۳	220V/100W	لامپ با سریج
۱	-	سلف متغیر
۱	-	مотор AC سه فاز
۲	5W 1 Ω	مقاومت
۱	3A	پایه فیوز با فیوز

◀ آزمایش (۱-۱۵)

بررسی مدار فرمان اینورتر SPWM

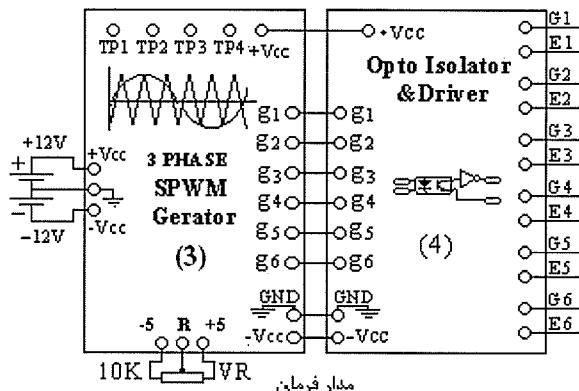مدار فرمان شکل (۱-۱۵) شامل برد های Opto Isolator & Driver و SPWM Generator است. این مدار فرمان، برای فرمان دادن به ترانزیستورهای مدار قدرت اینورتر فرکانس متغیر با روش SPWM، طراحی شده است. برای بررسی نحوه عملکرد آن، این مدار را آماده کرده، Dip switch Dip switch را در حالت (۰۰۰) قرار داده و کلید منبع تغذیه را روشن کنید. سپس مراحل را در SPWM مدار فرمان را بر طبق خواسته های زیر انجام دهید.



توجه در موقع کار با برد Opto isolator حتماً باید منابع تغذیه مشتب و منفی آن همزمان
وصل شوند و گرفته ترانزیستور برد خراب می شود

شكل (۱-۱۵)

• مراحل اجرای آزمایش:

(الف) در کنار لبه بالای برد SPWM Generator، چهار عدد Test Point وجود دارد، در حالیکه شکل موج هر یک از این نقاط را توسط اسیلوسکوپ، (نسبت به زمین (GND) برد) مشاهده می کنید، وضعیت ولوم کنترل VR (10K)، از ابتدا تا انتهای، به تدریج تغییر داده، تاثیر این تغییر را روی هر یک از شکل موجهها، بررسی کنید.

(ب) در حالیکه توسط دو کanal اسیلوسکوپ شکل موجهای TP ها را دو تا، (TP1 با TP2 ، TP1 با TP3 و TP4 با TP1) با هم با دقیق مشاهده می کنید، ولوم کنترل (10K) را از منتهی الیه خلاف جهت عقربه ساعت به تدریج، درجهت عقربه ساعت چرخانده، بر اساس آنچه مشاهده خواهد کرد، به سئوال های زیر پاسخ دهید:

- ۱) فاز دو شکل موج TP1 و TP2 ، تا محدوده وسط ولوم، نسبت به هم چه وضعیتی دارند؟ و از محدوده وسط تا انتهای نسبت به هم چه وضعیتی دارند؟

پاسخ : پاسخ :


۲) فاز دو شکل موج TP1 و TP3 ، تا محدوده وسط ولوم، نسبت به هم چه وضعیتی دارند؟ و از محدوده وسط تا انتهای نسبت به هم چه وضعیتی دارند؟

پاسخ :

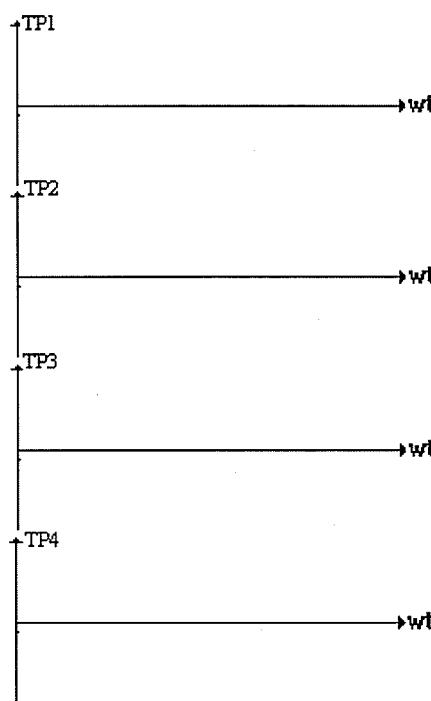۳) دامنه شکل موج TP1 تا محدوده وسط ولوم، نسبت به شکل موج TP4 ، چه وضعیتی دارد؟ و از محدوده وسط تا انتهای نسبت به آن چه وضعیتی دارد؟

پاسخ :

ج) در حالیکه یکی از شکل موج های نقاط TP1 تا TP3 را توسط اسیلوسکوپ مشاهده می کنید، ولوم را از منتهی الیه خلاف جهت عقربه ساعت، طوری تنظیم کنید که فرکانس شکل موج مشاهده شده، 50HZ شود. در این شرایط شکل موجهای نقاط TP1 الی TP4 را دو تا، همزمان توسط دو کanal اسیلوسکوپ (نسبت به زمین برد) مشاهده و آنها را در زیر رسم کنید.



۵) در حالیکه شکل موجهای خروجی های برد SPWM Generator (نقاط g1 الی g6) را توسط اسیلوسکوپ مشاهده می کنید، ولوم را در محدوده تغییرات آن، تغییر داده، تاثیر این تغییر را روی شکل موج مشاهده کرده، بر اساس نتایج حاصله به سؤال زیر پاسخ دهید


۱) با توجه به شمای مداری این برد (که در پیوست این آزمایش ارائه شده است) و با توجه به شکل موجهای مشاهده شده در TP1 الی TP4، نحوه تولید این شکل موج ها را توجیه کنید.

پاسخ:

۲) با توجه به شکل موجهای مشاهده شده از نقاط TP1 الى TP4، تعیین کنید که آندیس مدولاسیون، تقریباً از چند درصد، تا چند درصد، تغییر میکند؟

پاسخ:

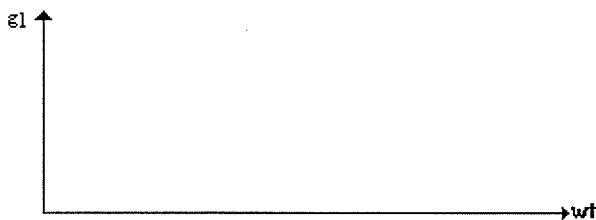۵) در حالیکه شکل موج یکی از خروجی های برد SPWM Generator را مشاهده می کنید، با تغییر ولوم کنترل VR، پریود شکل موج را تقریباً 16ms تنظیم کرده، سپس شکل موجهای تمام خروجی ها را دو تا دو تا توسط دو کanal اسیلوسکوپ نسبت به زمین برد (GND) مشاهده کرده و سپس شکل موج g1 را در زیر رسم کنید. همچنین توضیح دهید بقیه موج های مشاهده شده چه تفاوتی با موج g1 دارند.



پاسخ:

۵) بطوریکه از روی مدار بلوکی شکل (۱-۱۵) مشخص است، تمام خروجی های برد SPWM Generator (شکل موجهای g1 الى g6) وارد برد Opto Isolate & Driver می شوند. در این برد، این موجهها، ایزوله الکتریکی و تقویت شده، و حاصل برای استفاده در مدار قدرت، (جهت روشن و خاموش کردن ترانزیستورها) در خروجی ها G1 (نسبت به E1) الى G6 (نسبت به E6) در اختیار قرار می گیرند.


وجود تمام شکل موجهها را در خروجی های برد Opto Isolate & Drive مشاهده کرده، در صورت درستی این شکل موجهها، بخش بررسی مدار قدرت این آزمایش را شروع به انجام دادن کنید.

◀ آزمایش (۲-۱۵)

بررسی مدار قدرت اینورتر SPWM

جهت بررسی بخش مدار قدرت با بار اهمی، مدار شکل (۲-۱۵) را که یک مدار مبدل DC به AC سه فازه با بار اهمی با سر بندی ستاره است، آماده کرده و خروجی های مدار فرمان آزمایش قبل را با توجه به شماره های ترانزیستورها با دقت کامل، به ترانزیستورهای مربوطه وصل کنید. پس از این آمادگی، مراحل اجرای آزمایش را انجام دهید.

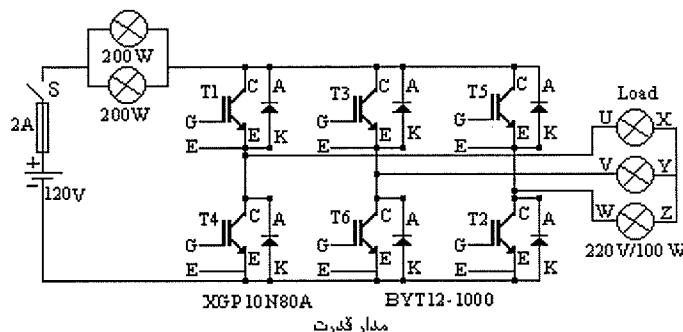وجود لامپ های ۲۰۰W سری شده با منبع تغذیه برای حفاظت در مقابل خطاهای است. در صورت اطمینان از عملکرد مدار می توان آنها را اتصال کوتاه کرد. توجه کنید، پس از اتصال کوتاه کردن این لامپ ها، زمانیکه کلید S مدار قدرت وصل است، تحت هیچ شرایطی نباید حلقه اتصال گیت ترانزیستورها باز باقی بمانند. چون تحت این شرایط ترانزیستورها تخریب خواهند شد.



شکل (۲-۱۵)

• مراحل اجرای آزمایش:

الف) پس از آمادگی کامل، کلید منبع تغذیه قدرت را وصل کرده، سپس در حالیکه نور لامپ ها را مشاهده می کنید ولوم کنترل را در محدوده تغییرات آن تغییر دهید.


در این شرایط، باید با تغییر ولومن، نور لامپها تغییر کرده، بطوریکه در محدوده وسط ولومن، هر سه لامپ خاموش و در دو انتهای آن، همگی داری نور ماقزیم و مشابه باشند.

در غیر این صورت مدار بطور صحیح آماده نشده است و باید مورد بررسی قرار گیرد. برای رفع اشکال کلید مدار قدرت را قطع کرده و در رفع آن سعی ممکن را با دقت انجام دهید، در صورت عدم موفقیت، به کمک مرتب آزمایشگاه آنرا رفع اشکال کنید.

پس از راه اندازی بطور صحیح، در حالیکه یکی از شکل موجهای ولتاژ یکی از لامپها را مشاهده می کنید، ولومن کنترل را در محدوده تغییرات خود تغییر داده و تاثیر این تغییرات را روی شکل موج را بررسی و نتیجه را یادداشت کنید.


نتیجه:

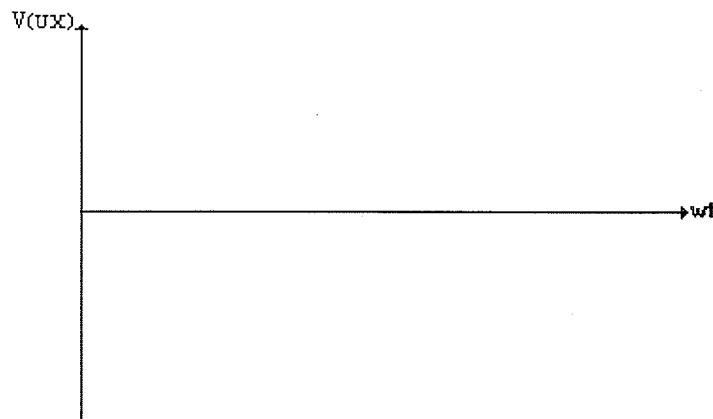ب) فرکانس ولتاژ لامپ را تقریبا 60HZ تنظیم کرده، سپس سه شکل موج ولتاژهای سه لامپ را توسط دو کanal اسیلوسکوپ مشاهده و شکل یکی از آنها را در زیر رسم کنید. توضیح دهید دو شکل موج دیگر چه تفاوتی با شکل موج رسم شده دارند.



پاسخ:

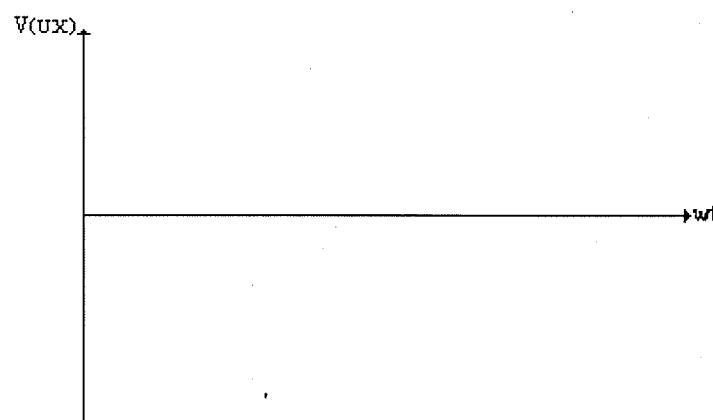ج) کلید مدار قدرت را خاموش کرده، سپس سر بندی بار را از حالت ستاره به مثلث تبدیل کنید. آنگاه کلید مدار قدرت را وصل کرده و بازه فرکانس 60HZ برای ولتاژ بار، سه شکل موج ولتاژهای سه لامپ را توسط دو کanal اسیلوسکوپ مشاهده و شکل یکی از آنها را در زیر رسم کنید. توضیح دهید دو شکل موج دیگر چه تفاوتی با شکل موج رسم شده دارند.




پاسخ:

◀ آزمایش (۳-۱۵)

راه اندازی موتور سه فاز آسنکرون، با اینورتر SPWM

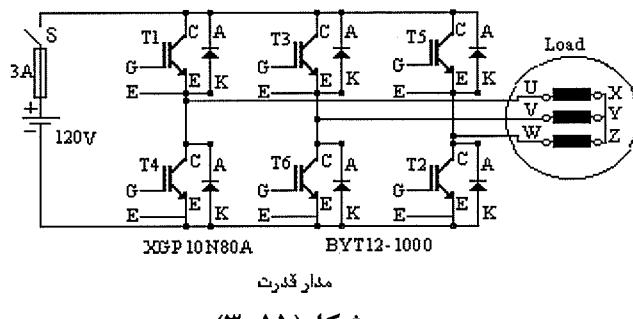ولوم کنترل را در محدوده وسط قرار داده تا لامپها کاملاً خاموش شوند. در این شرایط، کلید منبع تغذیه قدرت را خاموش کرده، و بجای بار اهمی سه فاز (سه لامپ)، یک موتور سه فاز آسنکرون را با سر بندی ستاره، بصورت شکل (۳-۱۵) در مدار قدرت قرار دهید. پس از این تغییر بار، مراحل اجرای آزمایش را انجام دهید.



شکل (۳-۱۵)


• مراحل اجرای آزمایش:

الف) روی برد SPWM قرار داده (تا فرکانس موج مثلثی 63Hz برابر موج های سینوسی شود). کلید منبع تغذیه قدرت (S) را روشن کنید. سپس در حالیکه به دقت حرکت موتور را زیر نظر دارید ولوم کنترل VR را از محدوده وسط در دو جهت به آرامی تا انتهای تغییر داده آنگاه به سوالات زیر پاسخ دهید:

- ۱) در موقع تغییر ولوم از محدوده وسط در جهت و خلاف جهت عقربه ساعت، جهت حرکت موتور چگونه است؟ چرا؟
پاسخ :

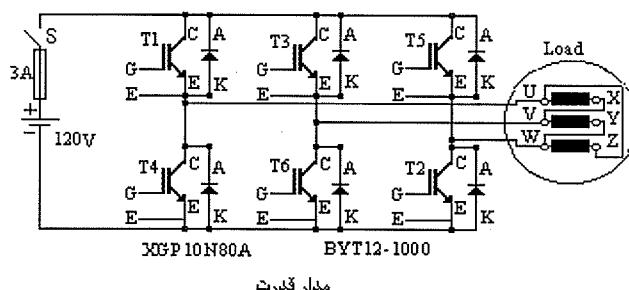
- ۲) آیا سرعت موتور با تغییر ولوم بطور تقریباً خطی افزایش می‌یابد؟. چرا؟
پاسخ :

ب) ولوم را در محدوده وسط قرار داده تا حرکت موتور متوقف شود، آنگاه کلید مدار قدرت را قطع، سر بندی بار (موتور) را از حالت ستاره (به صورت شکل (۴-۱۵)) به حالت مثلث تبدیل کرده و ولتاژ منبع تغذیه را از 120V به 80V کاهش دهید. پس از این تغییرات کلید مدار قدرت را وصل و آزمایش بند الف را مجدداً بررسی کنید.



شکل (۴-۱۵)

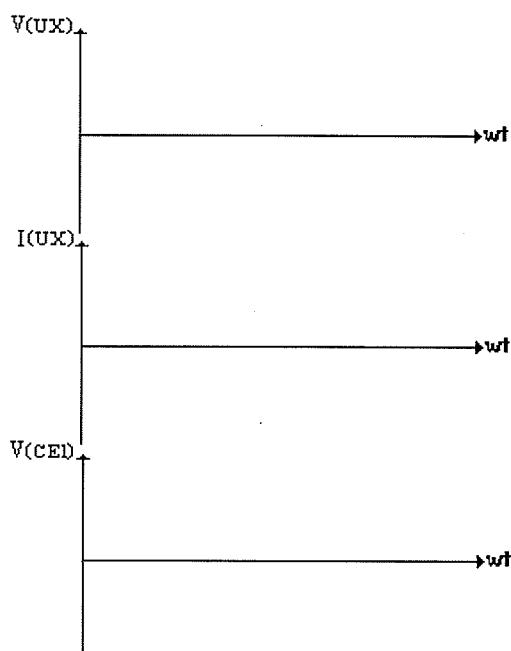ج) فرکانس ولتاژ یکی از سیم پیچ ها (U-X) را 60HZ تنظیم کرده سپس شکل موج های ولتاژ و جریان آنرا، و ولتاژ (C E) ترانزیستور T1 را مشاهده کرده، در زیر رسم کنید



۷ سؤال (۱):


راه اندازهای موتور AC، که با روش PWM کار میکند، چه برتری نسبت به راه اندازهایی که بازه هر نیم موج یک موج مرربع کامل تولید می کند، دارد؟

۷ سؤال (۲):


راه اندازهای موتور AC، که با روش SPWM کار میکند، چه برتری نسبت به راه اندازهایی که با روش PWM کار میکنند، دارد؟

۷ سؤال (۳): برنامه ای با MATLAB بنویسید تا با آن بتوان مشخصه دامنه هارمونیک های ولتاژ خط این اینورتر فرکانس متغیر را، با دریافت مضرب فرکانس حامل، و بازه تغییر اندیس مدولاسیون، از صفر تا 100% رسم کند

پیوست:

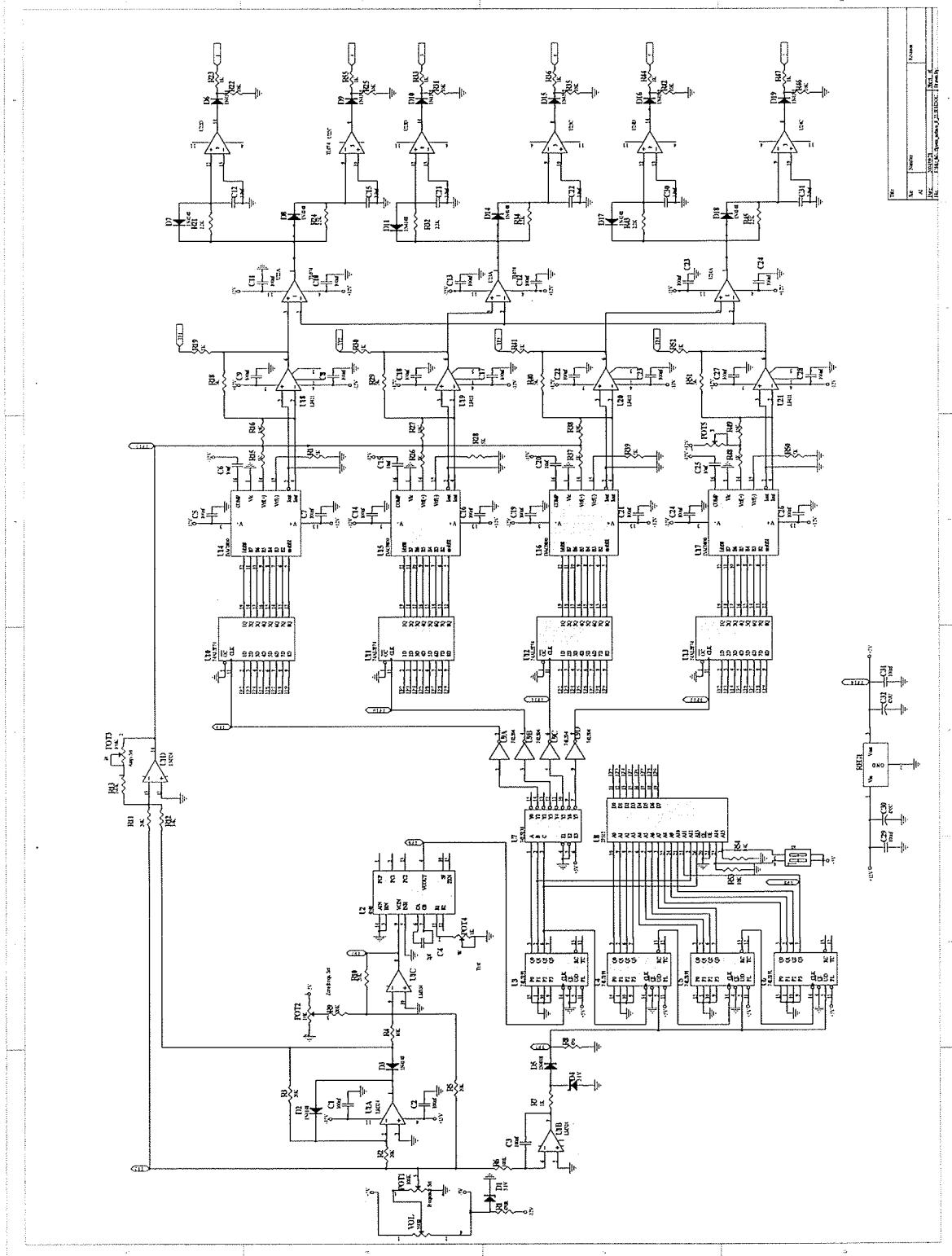

شکل (۱۵- پیوست ۱)

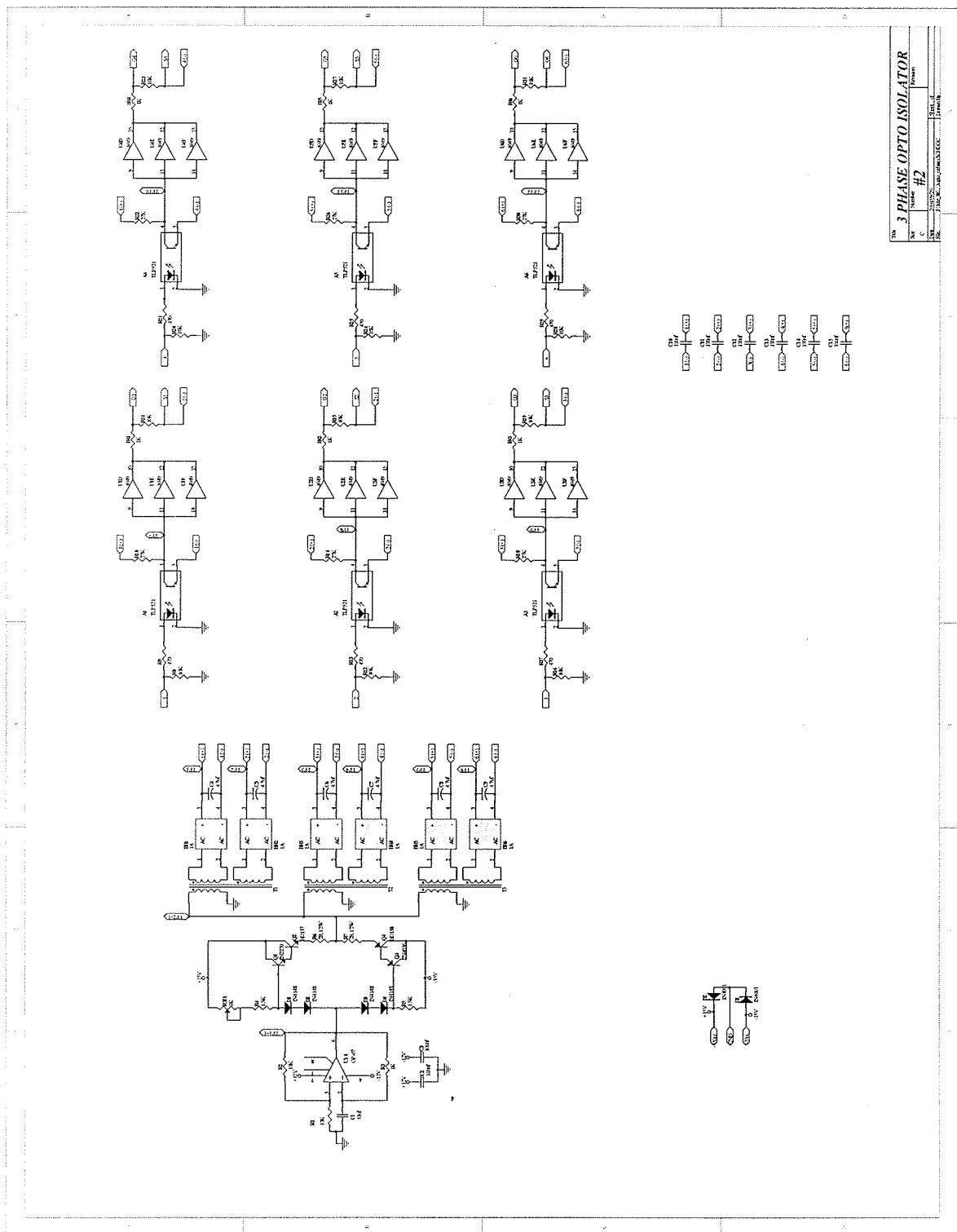

شکل (۱۵)-پیوست (۲)