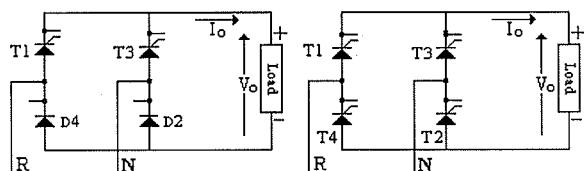


آزمایش پنجم

یکسو کننده پل تکفارز قابل کنترل




• اهداف:

- ۱) بررسی یکسو کننده پل تکفارز نیم کنترل با بارهای مختلف.
- ۲) بررسی یکسو کننده پل تکفارز تمام کنترل با بارهای مختلف.

◀ وسایل و قطعات مورد نیاز برای آزمایش

عنوان	مشخصات	تعداد
اسیلوسکوپ	-	۱
مولتی متر	-	۱
ترانسفورماتور	220/110V	۱
ترانسفورماتور	220V/2*9	۱
برد فرمان	PWM	۱
جعبه ولوم	(10,100)K	۱
مقاومت	1 Ohm/5W	۱
خازن	3300μf /100V	۲
سلف متغیر	-	۱
دیود	1N4001	۱
دیود	PBY275	۲
تریستور	BT151	۴
پایه فیوز با فیوز	1A	۱
لامپ با سرپیچ	100W/220V	۱

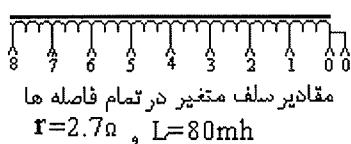


◀ آزمایش (۱-۵):

یکسوکننده پل تفاز نیم کنترل با بارهای مختلف

مدار شکل (۱-۵) را جهت بررسی یکسوکننده پل نیم کنترل با بارهای مختلف آماده کرده سپس مراحل اجرای آزمایش را دنبال کنید.


در این بخش از آزمایش، از مدار فرمان آزمایش دوم استفاده می شود. با این تفاوت که در اینجا بجای یک خروجی از دو خروجی مدار فرمان (G1K1 و G3K3) که یکی (G1K1) با g1 و دیگری (G3K3) با g4 همفار می باشند استفاده می شوند. بطوریکه با بررسی این مدار فرمان در آزمایش دو می دانیم، g1 با نیم موج مثبت و g4 با نیم موج منفی موج قدرت (V_{RN}) سنکرون می باشند. توجه کنید برای داشتن پالس در خروجی های فوق لازم است g1 و g4 از برد PWM بترتیب به g2 و g3 از برد PT&Driver وصل شود.

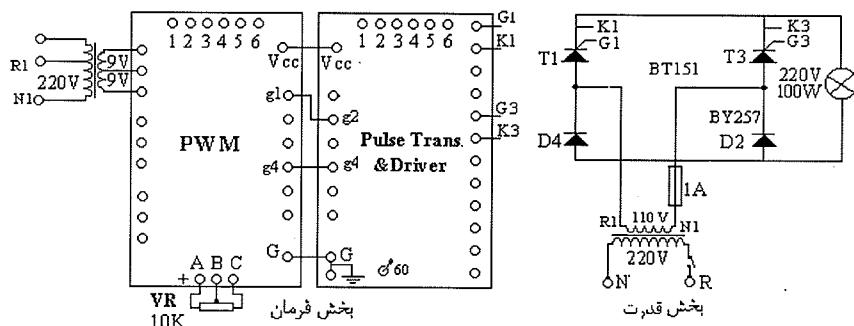

شکل (۱-۵)

• مراحل اجرای آزمایش:

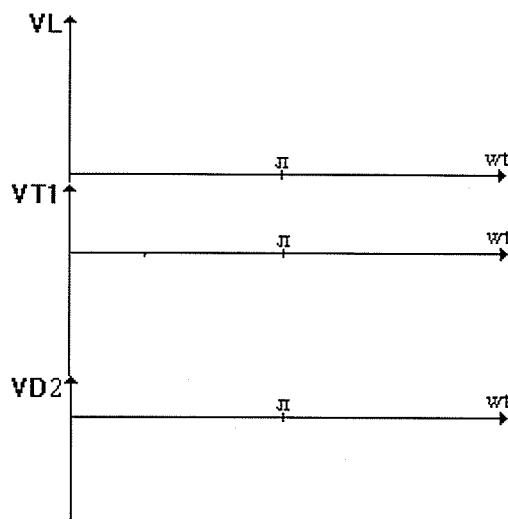الف) پس از آماده کردن مدار، کلیدهای منابع تغذیه را روشن کرده، در این حالت با تغییر مقاومت VR می بایستی نور لامپ کم و زیاد شود در این حالت با مشاهده شکل موج ولتاژ دو سر بار اهمی (لامپ)،



بررسی کنید که در هر 10ms ، یک نیم پریود از شکل سینوسی وجود دارد. زاویه آتش تریستورها را در هر نیم موج، 45° درجه تنظیم کرده، شکل موجهای ولتاژ دو سر بار، تریستور T1 و دیود D2 را پس از مشاهده، در صفحه قبل رسم کنید.

۱) سؤال:

در این مدار اگر اتصال دو سر اولیه یا دو سر ثانویه ترانسفورمر مدار قدرت یا فرمان جابجا شود لامپ مدار قدرت روشن نخواهد شد دلیل آن چیست؟

۲) سؤال:

در این مدار در هر نیم پریود ولتاژ تغذیه، کدام یکی از عناصر یکسوکننده هدایت می‌کند؟

۳) سؤال:

در این مدار، ماکریم ولتاژی که دو سر یک دیود یا یک تریستور افت می‌کند چه قدر است؟ هر یک از این مقادیر چه تنسیبی با ولتاژ منبع تغذیه 110 دارند؟ فاصله زمانی که ولتاژ دوسر تریستور نامعین است را تعیین کنید.

۴) سؤال:

با توجه به شکل شماتیک مدار فرمان آزمایش دوم، دلیل اتصال g1 و g4 از برد PWM بترتیب به g2 و g4 از برد PT & Driver را توجیه کنید.


۵) سؤال: برنامه ای با MATLAB بنویسید تا آن برنامه بتواند، مشخصه دامنه مولفه های هارمونیک های ولتاژ بار این مبدل را (مثلًاً پنج تا)، بازه تغییر زاویه آتش تریستورها از صفر تا 180° درجه، رسم کند.

ب) ولتاژ متوسط بار (لامپ) را در زاویه آتش 45° درجه توسط ولتمتر DC اندازه‌گیری کرده و صحبت این اندازه‌گیری را توسط رابطه مربوطه از راه تئوری تحقیق، و نتایج را در جدول زیر یادداشت کنید.

	عملی	تئوری
ولتاژ متوسط		

ج) یک پتانسیومتر 50K با سر مثبت مقاومت VR سری کرده و مقدار آن را طوری تنظیم کنید تا با ولوم 10K زاویه آتش تقریباً از $\frac{\pi}{2}$ تا π محدود شود. آنگاه با مقاومت متغیر 10K جریان لامپ را صفر کرده، کلید تغذیه مدار را قطع کنید. یک عدد خازن $V / 200 \mu\text{f}$ را با پلاستیک صحیح، (در شرایطی که کلید قطع است) در دو سر بار اهمی (لامپ) موازی کنید. توجه کنید، در این بخش از آزمایش بجای فیوز یک آمپر از فیوز دو آمپری استفاده کنید. پس از آماده کردن مدار کلید تغذیه را وصل

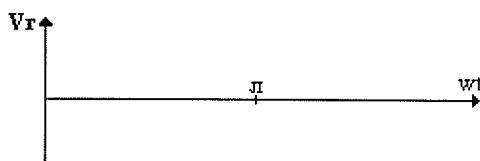کرده، با تغییرات ولتاژ دو سر بار را توسط اسیلوسکوپ بررسی کنید. در یک زاویه آتش دلخواه دامنه ریپل شکل موج بار را توسط اسیلوسکوپ (در حالت AC) مشاهده کرده، در زیر رسم کنید.




سوال :

در این بخش از آزمایش چرا زاویه آتش را از 90° تا 180° درجه محدود می کنیم؟

تذکر مهم: در پایان این قسمت از آزمایش، برای این که خازن را از مدار خارج کنید، ابتدا کلید منبع تغذیه قدرت را خاموش کرده تا خازن کاملا در مقاومت اهمی دشارژ شود. آنگاه خازن را از مدار جدا کرده، بقیه آزمایش را اجرا کنید.

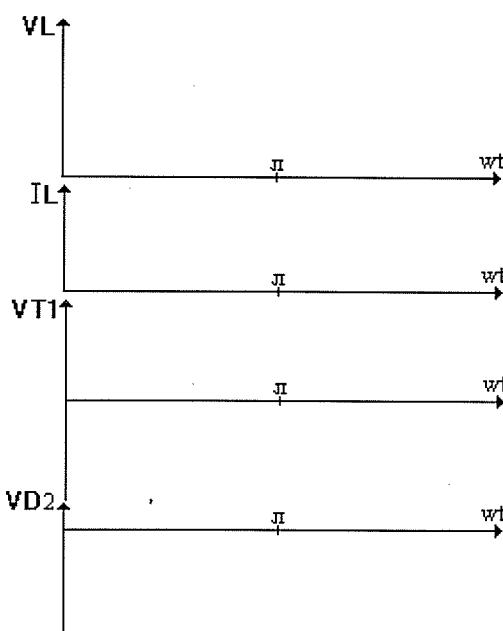د) خازن را از مدار خارج کرده، مقاومت $K = 50$ سری شده با VR را حذف کنید. سلف $H = 160\text{mH}$ را با مقاومت اهمی (لامپ) سری کرده، منبع تغذیه قدرت را روشن کنید. شکل موجهای جریان و ولتاژ بار، ولتاژ یکی از تریستورها (T1)، و ولتاژ یکی از دیودها (D2) را بازه زاویه آتش 60° درجه مشاهده، در زیر رسم کنید.




سوال (۱):

چرا با وجود بار سلفی و عدم وجود دیود هرزگرد، ولتاژ دو سر بار، بطور قابل ملاحظه، منفی نمی شود؟

۷ سؤال (۲):

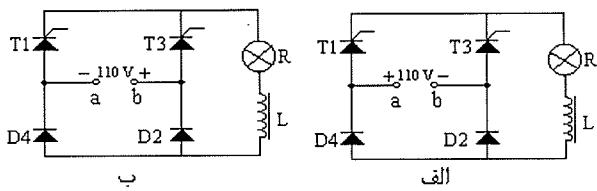در فاصله زمانی که تریستور T1 روشن است، مسیر عبور جریان را بر روی دو شکل زیر مشخص کنید.




۸ سؤال (۳):

در خیلی از کاربردهایی که از این یکسو کننده استفاده می شود و بار دارای خاصیت سلفی است، یک دیود هرزگرد دو سر بار موازی می کنند. وجود این دیود چه مزیتی دارد؟

۹ سؤال (۴):

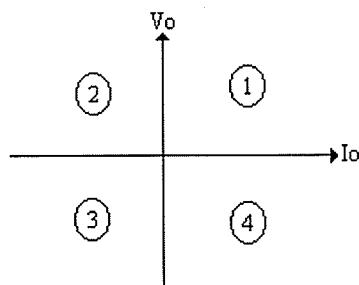این مبدل در کدام یک از چهار ناحیه زیر عمل می کند؟



۱۰ سؤال (۵):

با استفاده از یک تریستور و چهار عدد دیود، یک یکسوکننده تمام موج طراحی کرده، تحقیق کنید
یکسوکننده طراحی شده برای چه نوع بار هایی درست کار میکند؟


◀ آزمایش (۵-۲) :

یکسو کننده پل تکفاز تمام کنترل با بارهای مختلف

مدار شکل (۲-۵) را که پل یکسو کننده تمام کنترل (با چهار تریستور) است آماده کرده، سپس مراحل خواسته شده را اجرا کنید.

در این بخش از آزمایش، از مدار فرمان آزمایش بخش قبل استفاده می‌شود. در اینجا بجای دو خروجی، از چهار خروجی مدار فرمان استفاده می‌شود در این چهار خروجی، چهار پالس وجود دارد که دو G1K1 با G1K2 و G3K3 با G4K4 (G3K3 با G4K4) از هر جهت مشابه هم هستند. بطوريکه دو تا از پالسها (G1K1 و G2K3) با گ1 و دوتای دیگر (G3K3 و G4K4) با گ4 هم فاز می‌باشند. بطوريکه با بررسی این مدار فرمان در آزمایش دو می‌دانیم، گ1 با نیم موج مثبت و گ4 با نیم موج منفی موج قدرت (VRN) سنکرون خواهد بود.

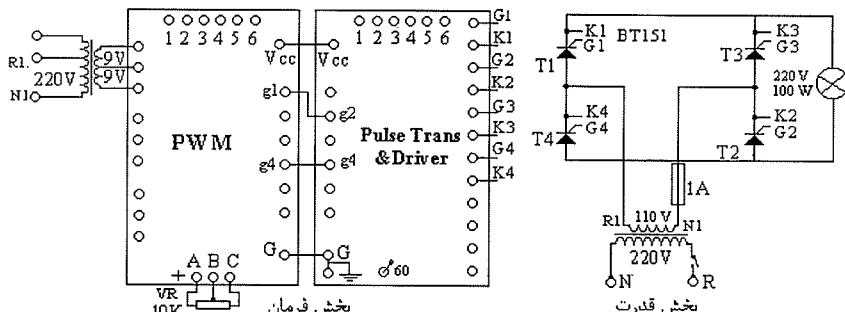این چهار خروجی، توسط چهار ترانس پالس از یکدیگر ایزوله الکتریکی شده‌اند. اتصال این چهار خروجی به (گیت-کاتد) چهار تریستور مدار قدرت، شرایطی فراهم می‌شود تا این چهار تریستور بتوانند دو به دو (T1 با T2 و T3 با T4) با هم روشن شوند.



شکل (۲-۵)


• مراحل اجرای آزمایش

الف) پس از آماده کردن مدار کلید منابع تغذیه را روشن کنید. در این شرایط با تغییر مقاومت VR می‌بایستی نور لامپ تغییر کند. در صورت مشاهده این حالت توسط اسیلوسکوپ، شکل موج ولتاژ بار را مشاهده کرده و بررسی کنید که در هر 10msec یک نیم پریود از شکل سینوسی وجود دارد؟

⊗ تذکر:

این یکسو کننده با بار اهمی و اهمی خازنی مانند یکسو کننده نیمه کنترل عمل می‌کند و در اینجا از بررسی با این دو نوع بار صرفنظر می‌شود.

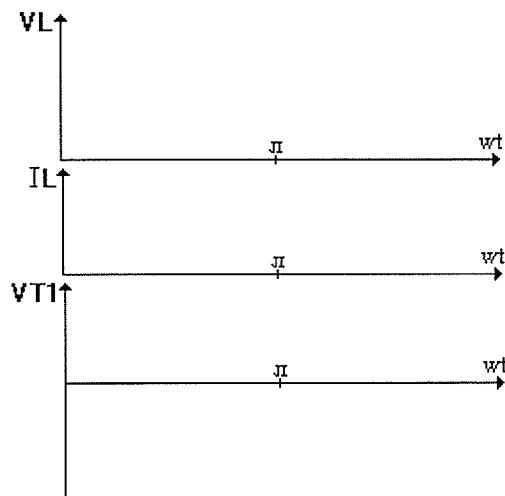ب) به اندازه 160mH سلف را با بار اهمی (لامپ) سری کرده، سپس با مشاهده شکل موج ولتاژ بار زاویه آتش را ۹۰ درجه تنظیم کنید. در این شرایط شکل موجهای ولتاژ، جریان بار و ولتاژ یکی از تریستورها را مشاهده و در زیر رسم کنید.



+ سؤال (۱) :


فواصل زمانی که ولتاژ دو سر تریستور نا معین است را روی ولتاژ تریستور مشخص کنید.

+ سؤال (۲) :

این یکسوکننده نسبت به یکسوکننده نیم کنترل چه مزیتی داشته و در چه مواردی از این یکسوکننده استفاده می شود؟


+ سؤال (۳) :

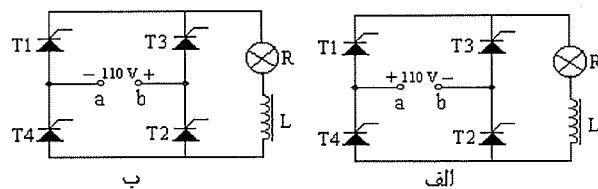در فاصله زمانی که تریستور T_1 روشن است مسیر عبور جریان را بر روی دو شکل زیر مشخص کنید.



+ سؤال (۴) :

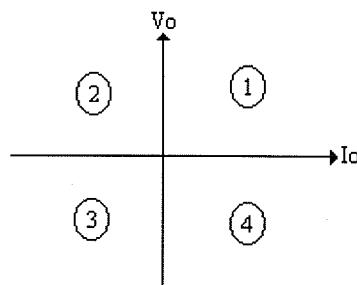این مبدل در کدام یک از چهار ناحیه صفحه بعد عمل می کند؟




سؤال (۵):

نمودار دامنه چهار هارمونیک، از هارمونیک های نزدیک به مؤلفه اصلی و لتاژ بار اهمی (این نوع یکسوکننده ها را) بازه تغییر زاویه آتش صفر تا ۱۸۰ درجه، با استفاده از نرم افزار مطلب، رسم کنید.

سؤال (۶):

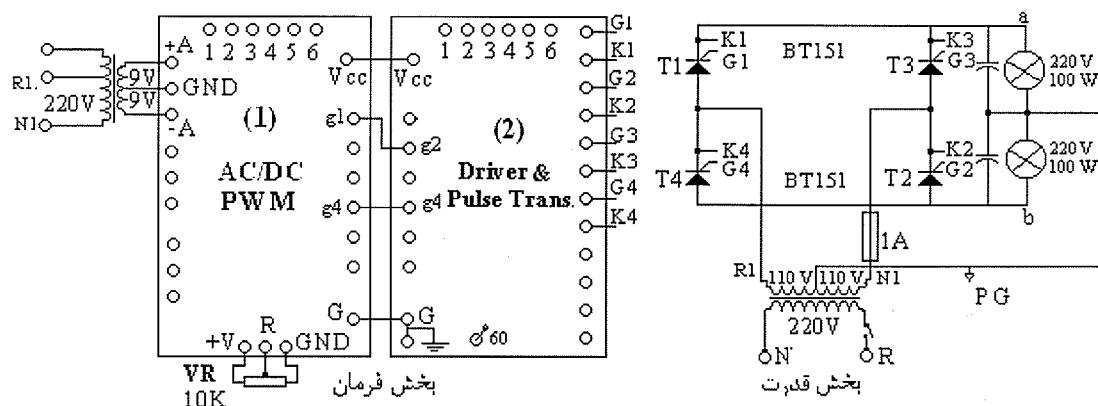با تغییر ساده ای در مدار قدرت شکل (۳-۵)، مدار قدرت شکل (۲-۵) حاصل می شود. این مدار قدرت هم می تواند با مدار فرمان شکل (۲-۵)، درست عمل کند. با توجه به نتایجی که در این آزمایش (چهارم) بدست آورده اید، حاصل کار این مدار چیست؟



شکل (۳-۵)